




Février 2024


Série 2 S2 MIP

Exercice : 1


a) Déterminer I et I_1

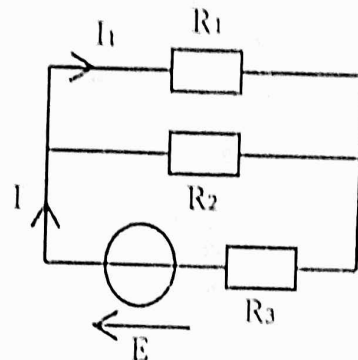

b) Déterminer I et U

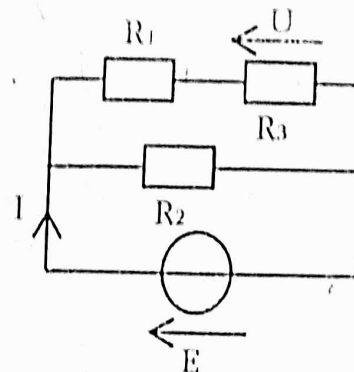

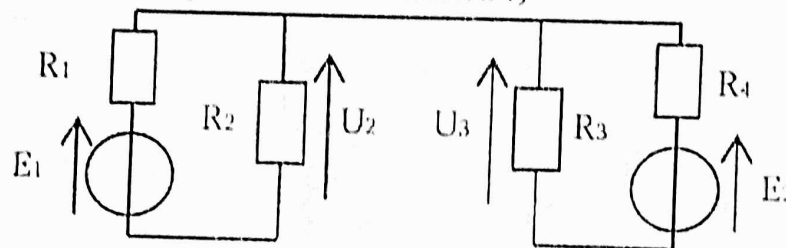
c) Déterminer U_2 et U_3 en fonction de E_1 , E_2 , R_1 , R_2 , R_3 et R_4
(Attention, peut-on utiliser le pont diviseur de tension ?)



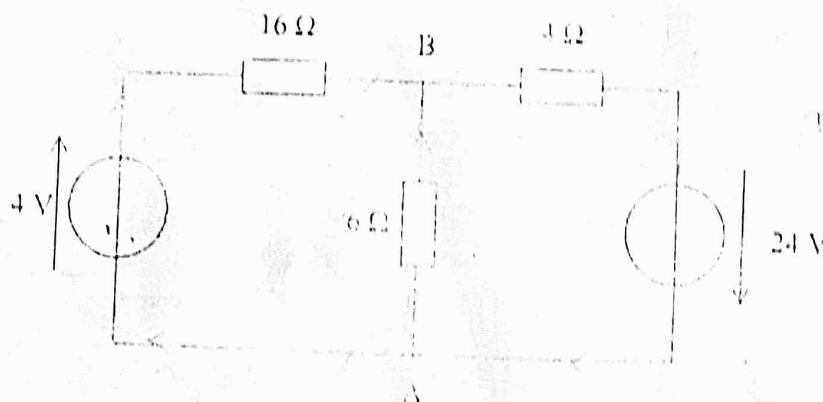Exercice : 2


Calculer l'intensité du courant dans la branche AB en appliquant (circuit ci-dessous):

- les lois de Kirchhoff
- le théorème de Millman
- le théorème de superposition.




Exercice : 3

1. Remplacer le générateur de Norton (dans le circuit) par un générateur de Thévenin.
2. Déterminer l'intensité I du courant circulant dans la résistance R en utilisant :
 - a- Les lois de Kirchhoff.
 - b- Les Théorèmes de Thévenin et de Norton.
 - c- La transformation Thévenin-Norton.
 - d- La loi des nœuds en termes de potentiels (ou théorème de Millman).

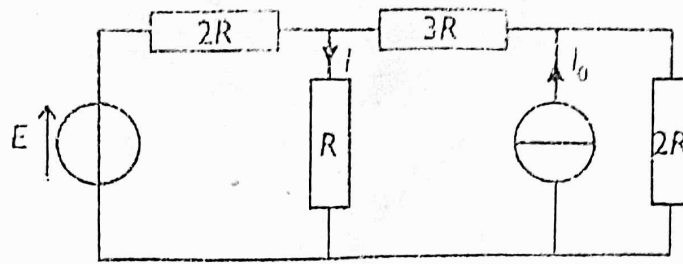

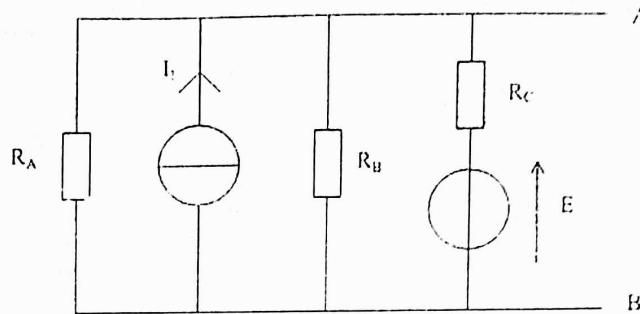Exercice 4: Déterminer les modèles de Thévenin et de Norton du circuit suivant :




A.N. $E = 12 \text{ V}$, $I_1 = 3 \text{ mA}$, $R_A = 1,5 \text{ k}\Omega$, $R_B = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_C = 3 \text{ k}\Omega$.

Exercice 5:


Déterminer le modèle de Thévenin du dipôle AB. (On peut utiliser le diviseur de tension)

A quelle condition sur R a-t-on $U_{AB} = 0 \text{ V}$?

A.N. : U_{AB} s'annule pour $R = 8,75 \text{ k}\Omega$. En déduire X la valeur de la résistance inconnue.

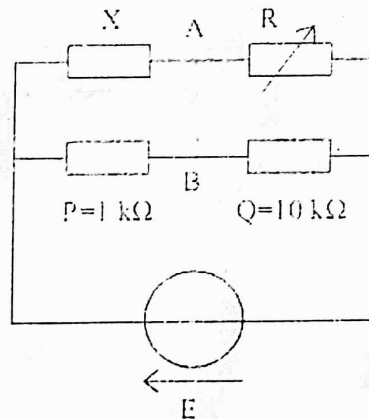

Exercice 6:

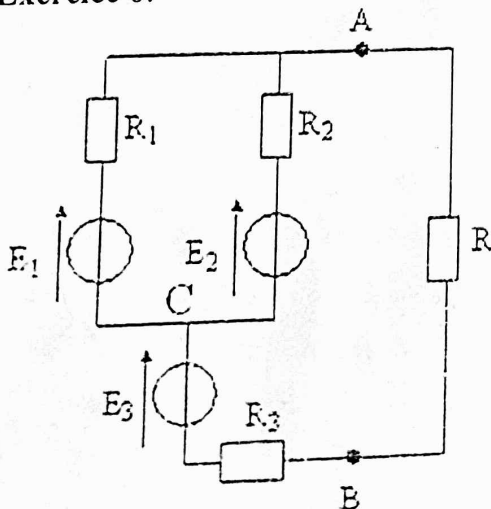

On considère le réseau représenté par le schéma ci-contre,

Calculer l'intensité du courant dans la résistance R

1°) En utilisant le théorème de Thévenin,

On donne : $E_1 = 3 \text{ V}$; $R_1 = R_2 = R_3 = 2 \Omega$

$E_2 = 1 \text{ V}$; $E_3 = 2 \text{ V}$; $R = 5 \Omega$

2°) En utilisant le théorème de Norton

3°) Utiliser la transformation Thévenin-Norton

4°) En utilisant le théorème de Millman


5°) En utilisant les lois de Kirchhoff (facultative).

Série 2 Circuits

Exercice 1.

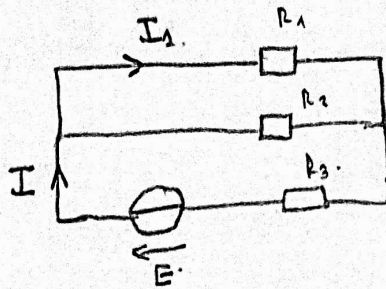a) $I = \frac{E}{R_{eq}}$

$$I = \frac{E}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3}$$



$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$$

$$R_{eq1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


$$R_{eq} = R_{eq1} + R_3$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} I$$

b) $I = \frac{E}{R_{eq}}$
 $= \frac{E}{\frac{R_2 (R_1 + R_3)}{R_2 + R_1 + R_3}}$

$$I = \frac{R_2 + R_1 + R_3}{R_2 (R_1 + R_3)} E$$

$$I_1 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E$$

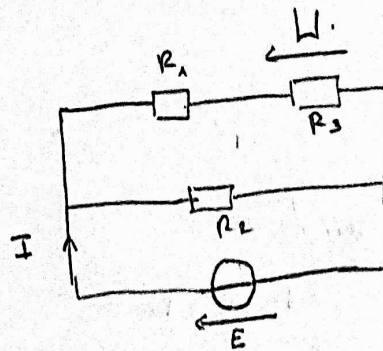

$$R_{eq1} = R_1 + R_3$$


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{eq1}}$$

$$R_{eq} = \frac{R_2 R_{eq1}}{R_2 + R_{eq1}} = \frac{R_2 (R_1 + R_3)}{R_2 + R_1 + R_3}$$


C)

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_1$$

$$U_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot E_2$$

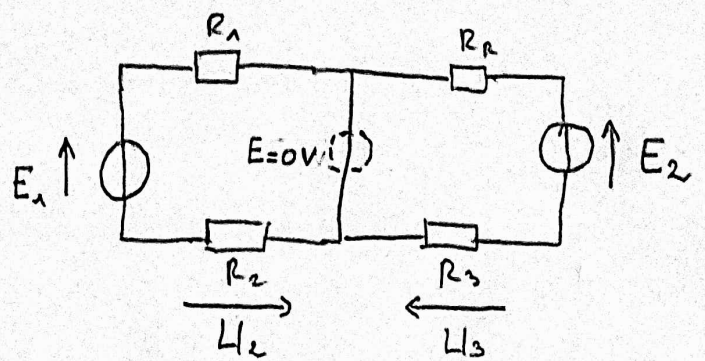

Exercice 2.

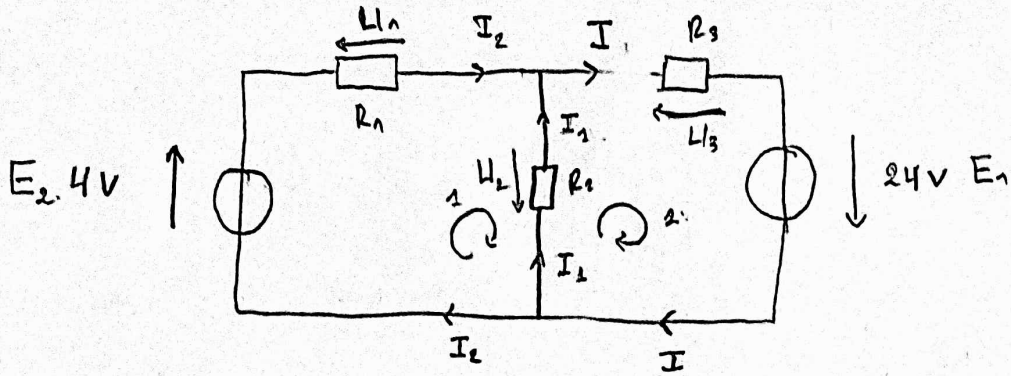

1) Calculer I_1

• Lois de Kirchhoff

1) Loi des nœuds

$$I = I_1 + I_2 \quad (1)$$

• Loi des mailles

$$\text{maille 1: } E_2 - U_1 + U_2 = 0 \quad (2)$$

$$\text{maille 2: } E_1 - U_2 - U_3 = 0 \quad (3)$$

$$\begin{cases} L_1 & | I_1 = I - I_2 \\ L_2 & | E_2 - I_2 R_1 + I_1 R_2 = 0 \\ L_3 & | E_1 - I_1 R_2 - I R_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_1 & | I_1 = I - I_2 \\ R_2 \times L_2 & | R_2 E_2 - I_2 R_1 R_2 + I_1 R_2 R_3 = 0 \\ -R_2 \times L_3 & | -R_2 E_1 + I_1 R_2 R_3 + I R_2 R_3 = 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} L_1 & | I_1 = I - I_2 \\ L_2 + L_3 & | R_3 E_2 - R_1 E_1 = I_2 R_2 (R_1 + R_3) + R_3 R_2 \underbrace{(I - I_2)}_{I_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = I - I_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} R_3 E_2 - R_1 E_2 = I_1 R_2 (R_1 + R_3) + R_3 R_1 I_1 \end{cases}$$

$$2) \quad I_1 = \frac{E_2 R_3 - E_1 R_1}{R_2 (R_1 + R_3) + R_3 R_1}$$

• théorème de Millman

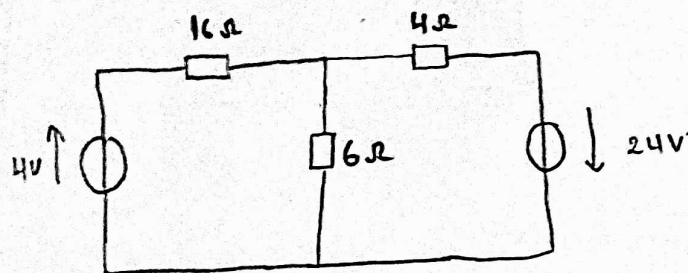

≡

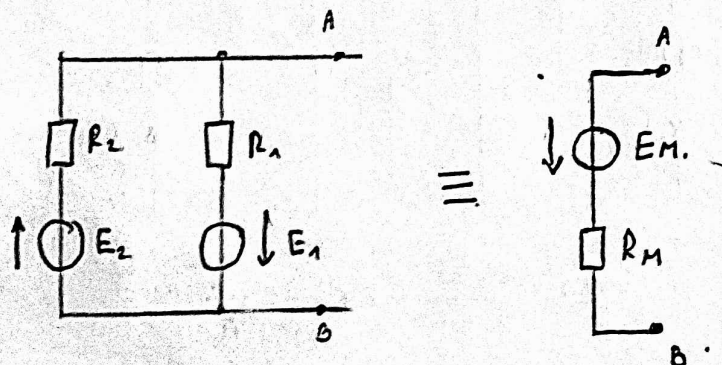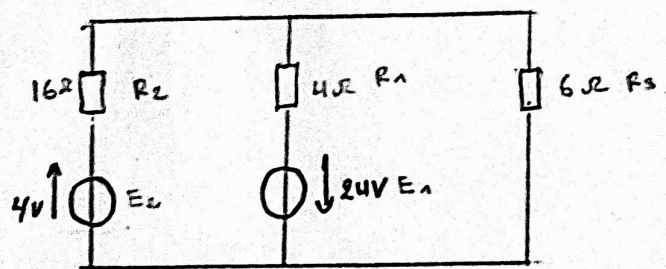


$$\frac{1}{R_M} = \sum \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_M} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

$$R_M = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_M = \frac{\sum \frac{E_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

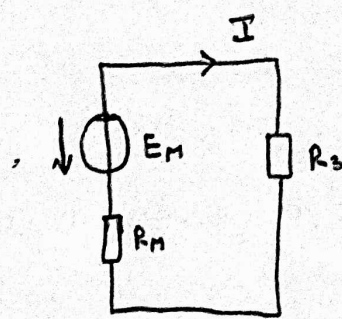
$$E_M = \frac{R_2 E_1 - R_1 E_2}{R_1 R_2 \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right)} = \frac{E_1 R_2 - E_2 R_1}{R_1 + R_2}$$




$$I = \frac{E_1}{R_1 + R_3} = \frac{E_1 R_2 - E_2 R_1}{(R_1 + R_3) \times \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 \right)}$$

$$I = \frac{E_1 R_2 - E_2 R_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$


• théorème de Superposition.

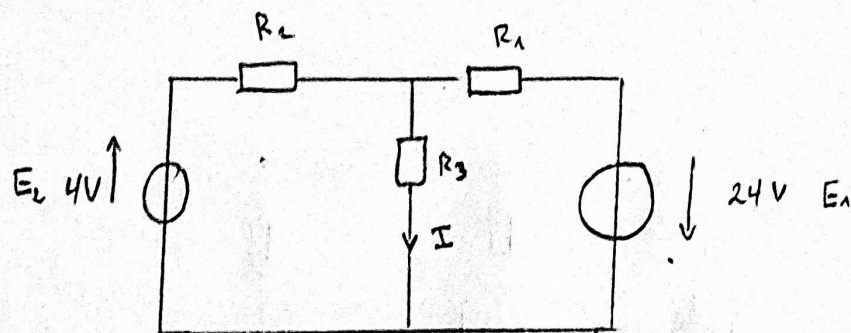

$$\equiv I = I_2 - I_1$$

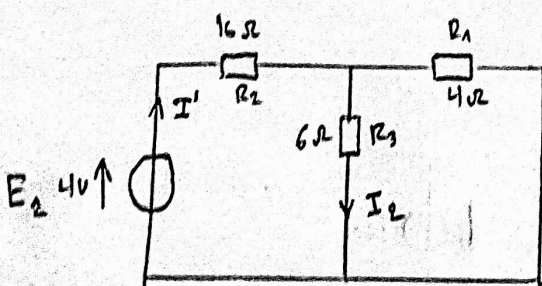

+

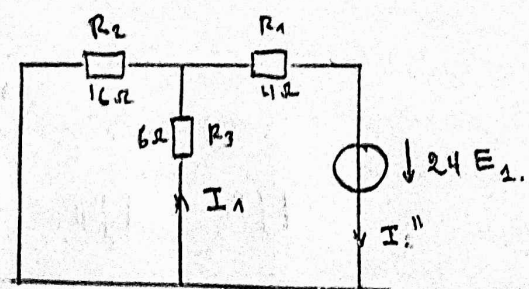

$$I' = \frac{E_2}{R_{eq}}, \quad R_{eq} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2$$

$$I'' = \frac{E_1}{R_{eq}}, \quad R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \times \frac{E_2}{\left(\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2 \right)}$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times I''$$


$$I_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times \frac{E_1}{\left(\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1 \right)}$$

$$I_2 = \frac{R_1 E_2}{R_1 R_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3}$$


$$I_1 = \frac{R_2 E_1}{R_2 R_3 + R_1 R_2 + R_1 R_3}$$

$$I = I_2 - I_1 = \boxed{I = \frac{E_2 R_1 - E_1 R_2}{R_1 R_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3}}$$


Exercice 3

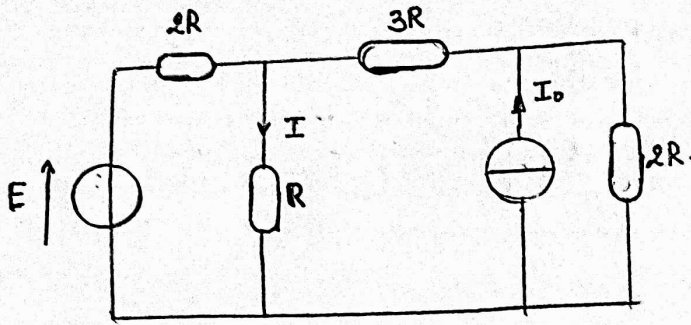

1)

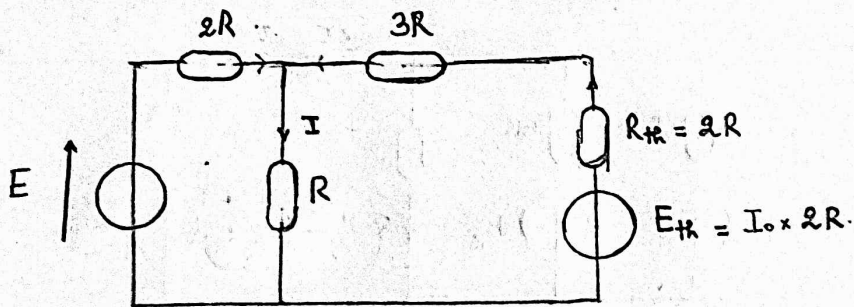

2. a.

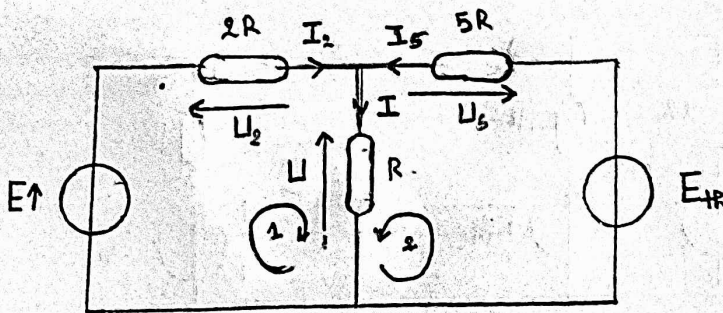

$$\begin{cases} I = I_2 + I_5 \\ E - U_2 - U = 0 \\ E_H - U_5 - U = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_1 & I = I_2 + I_5 \\ L_2 & E - 2RI_2 - RI = 0 \\ L_3 & E_H - 5RI_5 - RI = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I = I_2 + I_5 \\ 5L_2 \rightarrow 5E - 10RI_2 - 5RI = 0 \\ 2L_3 \rightarrow 2E_H - 10RI_5 - 2RI = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_1 & I = I_2 + I_5 \\ L_2 + L_3 & 5E + 2E_{th} - 10R(I_2 + I_5) - 7RI = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I = I_2 + I_5 \\ 5E + 2E_{th} - 10RI - 7RI = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I = I_2 + I_5 \\ 5E + 2E_{th} - 17RI = 0 \end{cases}$$


$$I = \frac{5E + 2E_{th}}{17R}$$

$$I = \frac{5E + 2(I_0 \times 2R)}{17R}$$




$$I = \frac{5E + 4RI_0}{17R}$$

b).

* théorème de Thévenin

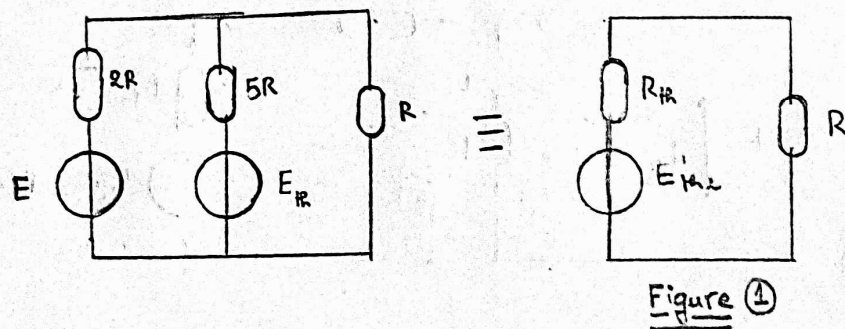

avec

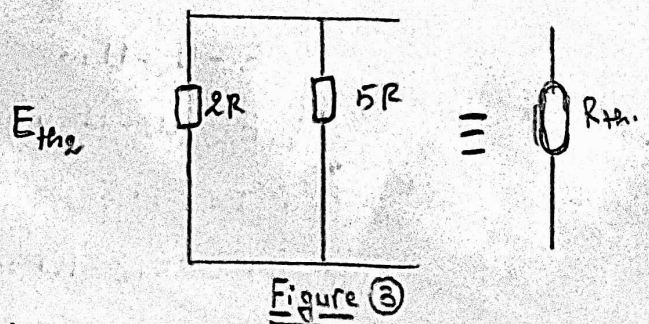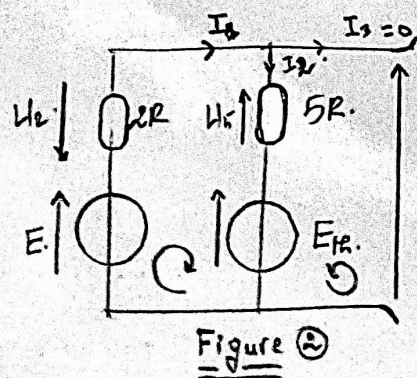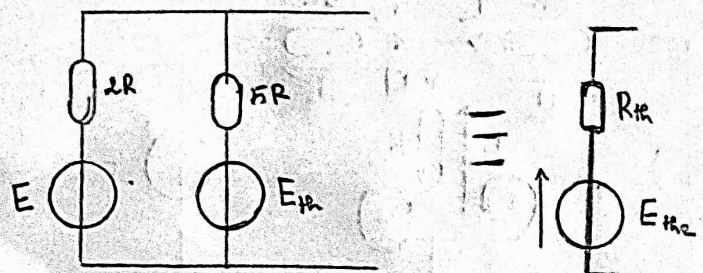

$E_{th} = ??$ Figure ②

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ E - U_2 - U_5 - E_{th} = 0 \\ E_{th2} - U_5 - E_{th} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} I_1 = I_2 \\ E - 2RI_1 - 5RI_1 - E_{th} = 0 \\ E_{th2} - 5RI_1 - E_{th} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = I_2 \\ E - E_{th} = 7RI_2 \\ E_{th2} = 5RI_1 + E_{th} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_1 = \frac{E - E_{th}}{7R} \\ E_{th2} = 5R\left(\frac{E - E_{th}}{7R}\right) + E_{th} \end{cases}$$

$$E_{th2} = \frac{5E - 5E_{th}}{7} + E_{th} = \boxed{E_{th2} = \frac{5E + 2E_{th}}{7}}$$

$R_{th} = ??$ Figure ③ $\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{5R}$

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{5+2}{10R} \Rightarrow \boxed{R_{th} = \frac{10R}{7}}$$

$I = ??$ Figure ④

$$R_{eq} = R_{th} + R = \frac{10R}{7} + R$$



$$\boxed{R_{eq} = \frac{17R}{7}}$$

$$I = \frac{E_{th2}}{R_{eq}} = \frac{\frac{5E + 2E_{th}}{7}}{\frac{17R}{7}}$$



$$I = \frac{5E + 2E_{th}}{17R} =$$

$$\boxed{I = \frac{5E + 4I_0R}{17R}}$$

⊗ Théorème de Norton.

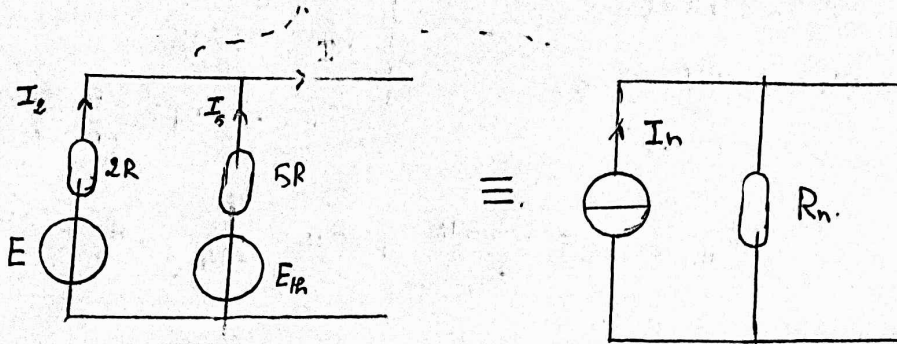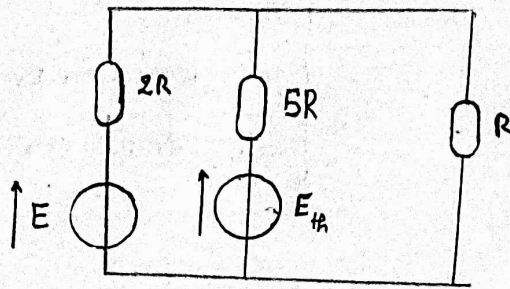

$I_n = ??$

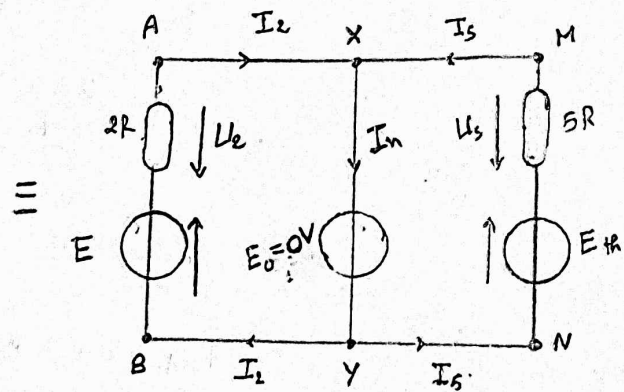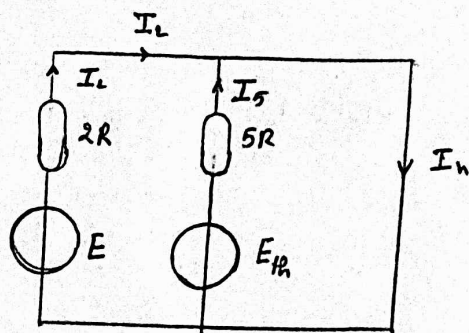

$$U_{AB} = U_{XY} = U_{MN} \quad , \quad U_{XY} = E_0 = 0V$$

$$\begin{cases} U_{AB} = 0 \\ U_{MN} = 0 \\ U_{XY} = 0V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E - U_2 = 0 \\ E_{th} - U_5 = 0 \\ E_0 = 0V \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E = U_2 \\ E_{th} = U_5 \\ E_0 = 0V \end{cases}$$


$$\Rightarrow \begin{cases} E = 2R \times I_2 \\ E_{th} = 5R \times I_5 \\ E_0 = 0V \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_2 = \frac{E}{2R} \\ I_5 = \frac{E_{th}}{5R} \\ E_0 = 0V \end{cases}$$

$$I_n = I_2 + I_5 = \frac{E}{2R} + \frac{E_{th}}{5R}$$


$$I_n = \frac{5E + 2E_{th}}{10R}$$

$$\underline{R_n} = ??$$

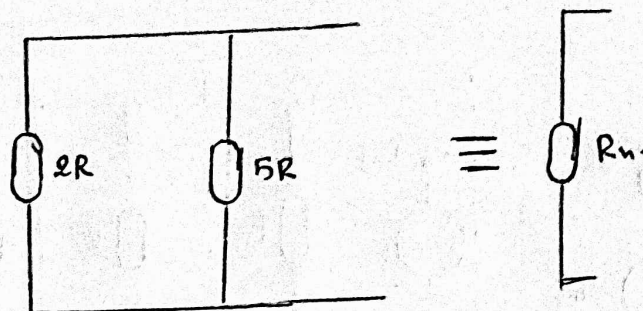

$$\frac{1}{R_n} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{5R} = \frac{7}{10R}$$

$$R_n = \frac{10R}{7}$$

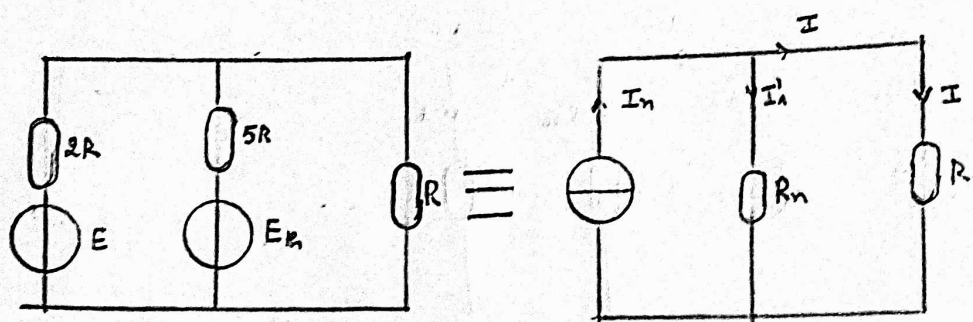

diviseur de courant $I = \frac{R_n}{R_n + R} I_n$


$$I = \frac{\frac{10R}{7}}{\frac{10R}{7} + R} \times \frac{(5E + 2E_h)}{10R}$$

$$= \frac{1}{7 \times \frac{10R}{7} + 7R} \times \frac{5E + 2E_h}{1}$$

$$= \frac{5E + 2E_h}{17R}$$

$$I = \frac{5E + 4E_h}{17R}$$

C) La transformation Thévenin - Norton.

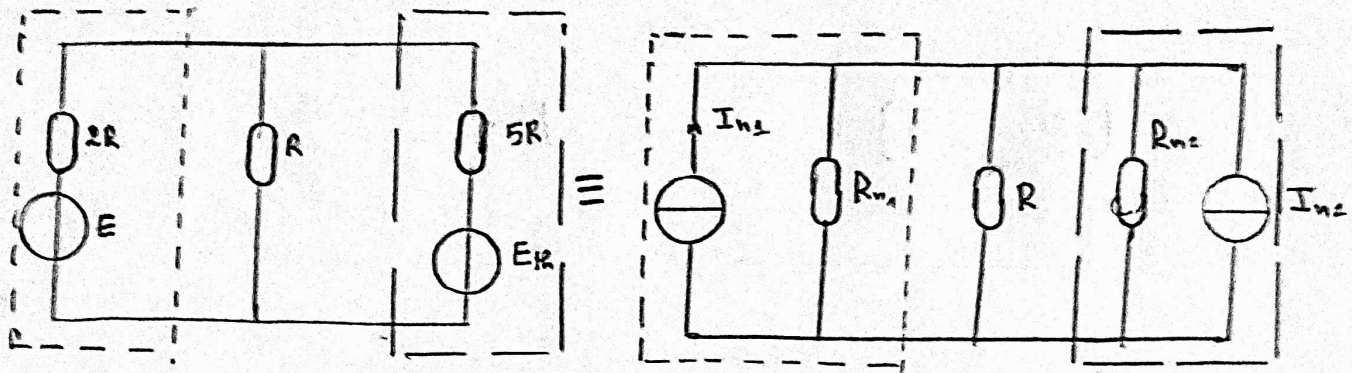

III


$$I_{N1} = \frac{E}{2R}$$

$$R_{N1} = 2R$$

II

$$I_{N2} = \frac{E_H}{5R}$$

$$R_{N2} = 5R$$

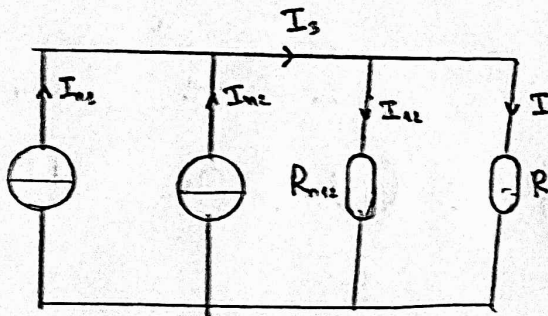

$$I_3 = I_{N1} + I_{N2} \Rightarrow I_3 = \frac{E}{2R} + \frac{E_H}{5R} \Rightarrow I_3 = \frac{5E + 2E_H}{10R}$$

$$R_{N1} // R_{N2} \Rightarrow \frac{1}{R_{N12}} = \frac{1}{R_{N1}} + \frac{1}{R_{N2}} = \frac{R_{N1} + R_{N2}}{R_{N1} R_{N2}}$$

$$R_{N12} = \frac{R_{N1} R_{N2}}{R_{N1} + R_{N2}}$$

$$R_{N12} = \frac{2R \times 5R}{2R + 5R}$$

$$R_{N12} = \frac{10R^2}{7R} \Rightarrow R_{N12} = \frac{10R}{7}$$

diviseur de courant


$$I = \frac{R_{N12}}{R_{N12} + R} I_3$$

$$I = \frac{\frac{10R}{7}}{\frac{10R}{7} + R} \times \frac{5E + 2E_H}{10R}$$

$$I = \frac{5E + 2E_H}{17R}$$

$$I = \frac{5E + 4I_0R}{17R}$$

d- Théorème de Millman

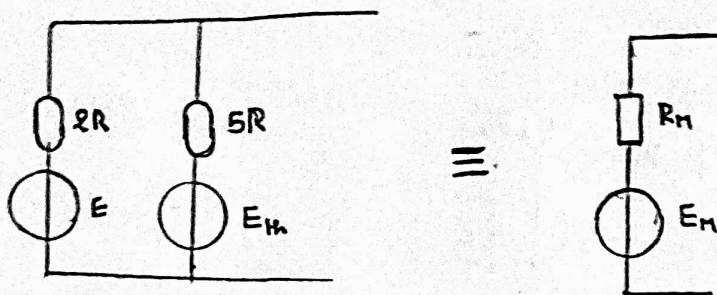


$$E_M = \frac{\sum \frac{E_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}} \cdot \frac{1}{R_M} = \sum \frac{1}{R_i}$$

$$= \frac{\frac{E_M}{5R} + \frac{E}{2R}}{\frac{1}{5R} + \frac{1}{2R}} \quad , \quad \frac{1}{R_M} = \frac{1}{5R} + \frac{1}{2R} = \frac{2+5}{10R} = \frac{7}{10R}$$

$$\Rightarrow R_M = \frac{10R}{7}$$

$$\frac{\frac{2E_M + 5E}{10R}}{\frac{7}{10R}}$$

$$E_M = \frac{2E_M + 5E}{7}$$

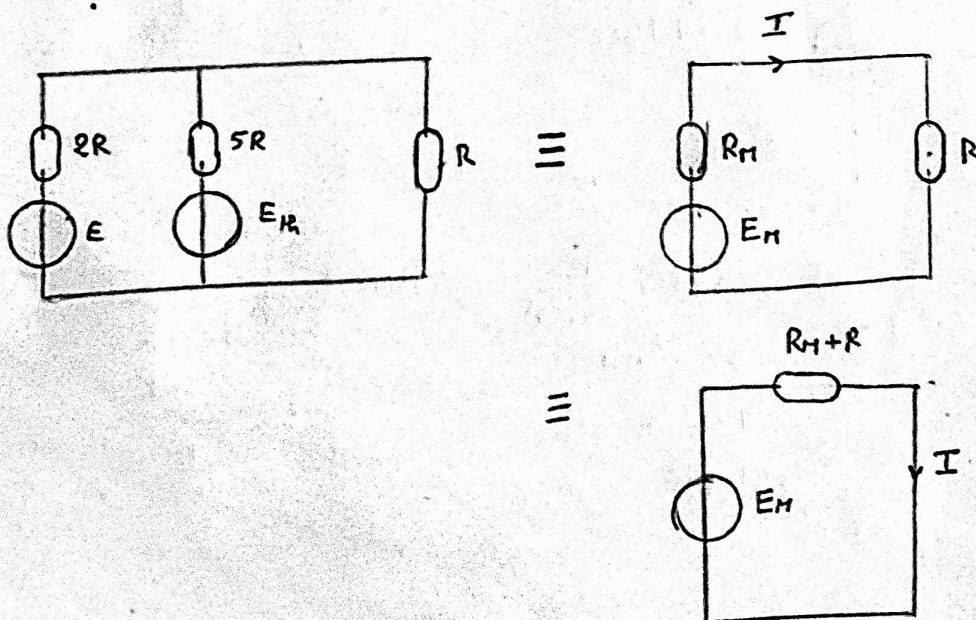


$$I = \frac{E_M}{R_M + R}$$

$$I = \frac{\frac{5E + 2E_M}{7}}{\frac{10R}{7} + R}$$


$$I = \frac{5E + 2E_M}{17R}$$

$$I = \frac{5E + 4I_0R}{17R}$$


Exercice 4.

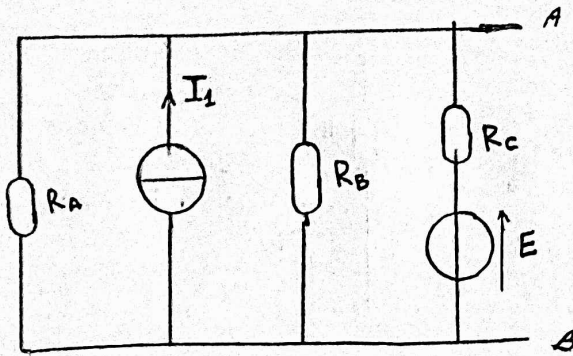

Modèle de Norton.

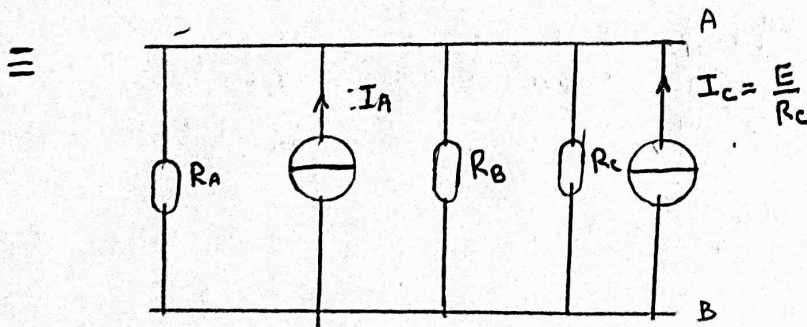
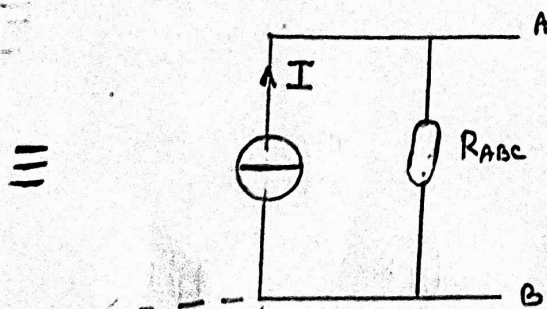
$$R_A \parallel R_B \parallel R_C, I_A \parallel I_C$$



$$I = I_A + I_C = I_A + \frac{E}{R_C}$$


$$\frac{1}{R_{ABC}} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}$$

$$\begin{aligned} I &= 3 \times 10^{-3} + \frac{12}{3 \times 10^3} \\ &= 3 \times 10^{-3} + 4 \times 10^{-3} \\ &= 7 \times 10^{-3} \text{ A} \end{aligned}$$


$$I = 4 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} R_{ABC} &= \frac{1}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{115} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}} \\ &= \frac{1}{\frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{3}{3}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \text{ k}\Omega \\ R_{ABC} &= 500 \Omega \end{aligned}$$

Modèle de Thévenin

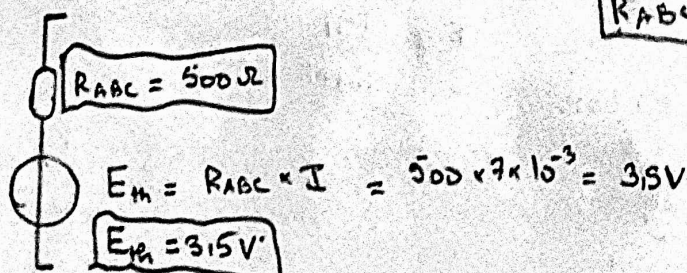

Exercice 6

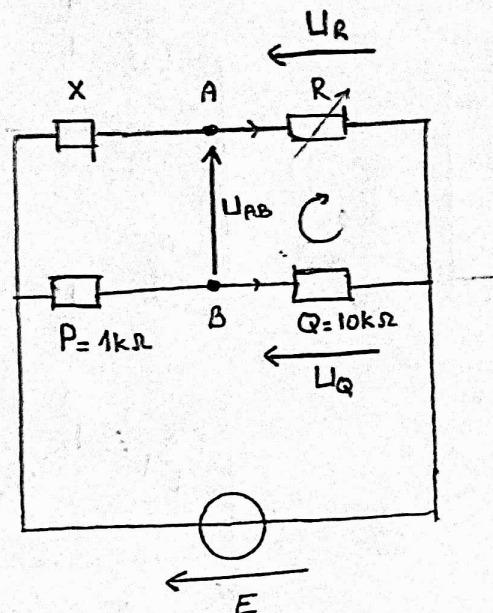

Modèle de Thévenin

• $E_{th} = U_{AB}$

$$U_{AB} - U_R + U_Q = 0$$

$$U_{AB} = U_R - U_Q$$

diviseur de tension :


$$U_R = \frac{R}{R+X} E$$

$$U_Q = \frac{Q}{Q+P} E$$


$$E_{th} = U_{AB} = U_R - U_Q = \frac{R}{R+X} E - \frac{Q}{Q+P} E$$


$$E_{th} = \left(\frac{R}{R+X} - \frac{Q}{Q+P} \right) E$$

• $R_{th} = ??$

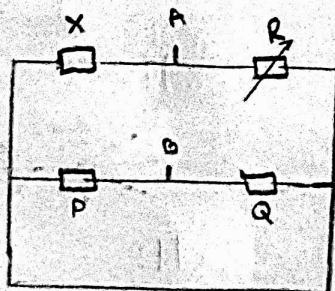


$\equiv$

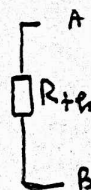


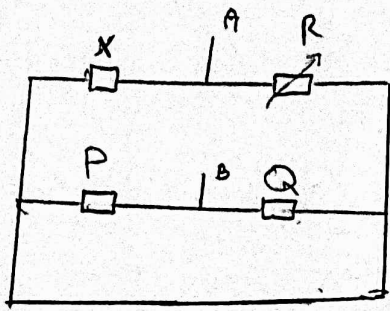


≡

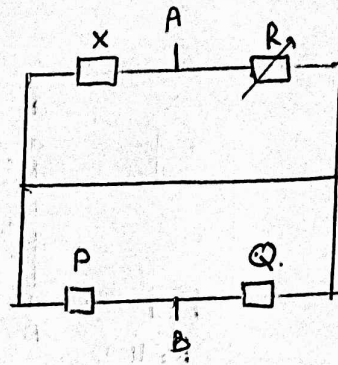




≡

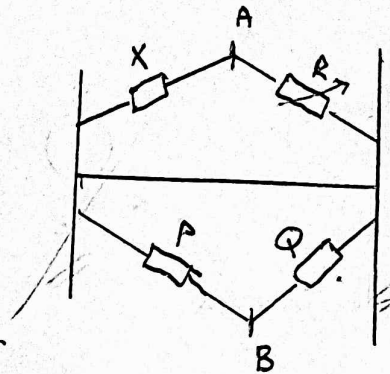

≡

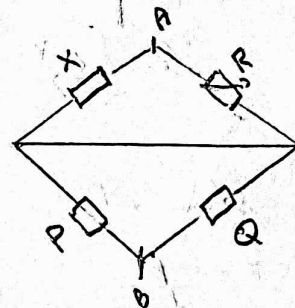

≡

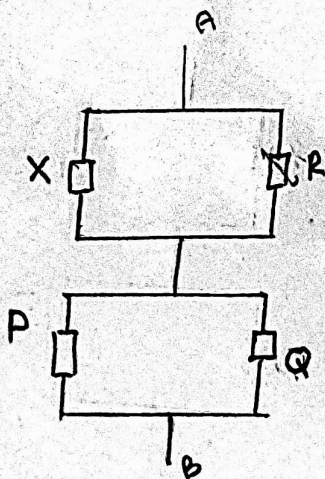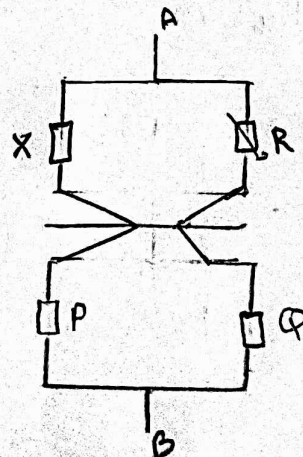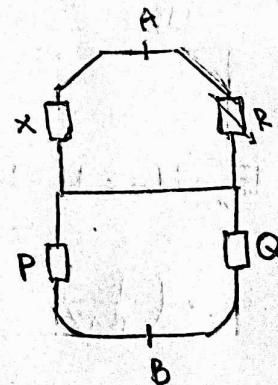

≡


$$R_{th} = R_{eq1} + R_{eq2}$$

$$R_{th} = \frac{XR}{X+R} + \frac{PQ}{P+Q}$$


$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{X} + \frac{1}{R}$$

$$R_{eq1} = \frac{XR}{X+R}$$
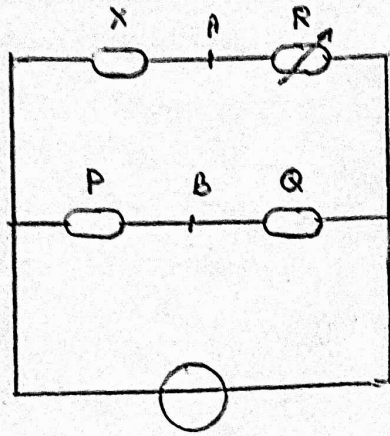
$$\frac{1}{R_{eq2}} = \frac{1}{P} + \frac{1}{Q}, \quad R_{eq2} = \frac{PQ}{P+Q}$$



$\equiv$

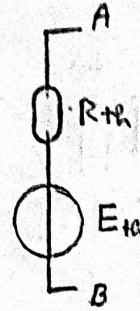

$$E_{th} = U_{AB} = \left(\frac{R}{R+X} - \frac{Q}{Q+P} \right) E$$

$$R_{th} = \frac{XR}{X+R} + \frac{PQ}{P+Q}$$

$$U_{AB} = 0V??$$

$$U_{AB} = 0V \Rightarrow \left(\frac{R}{R+X} - \frac{Q}{Q+P} \right) E = 0$$

$$\Rightarrow \frac{R}{R+X} - \frac{Q}{Q+P} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{R}{R+X} = \frac{Q}{Q+P}$$

$$R = R \left(\frac{Q}{Q+P} \right) + X \left(\frac{Q}{Q+P} \right)$$

$$R \left(1 - \frac{Q}{Q+P} \right) = X \left(\frac{Q}{Q+P} \right)$$

$$R = \frac{\frac{XQ}{Q+P}}{\frac{Q+P-Q}{Q+P}}$$

$$U_{AB} = 0V \Leftrightarrow R = \frac{XQ}{P}$$

A.N


$$X = \frac{PR}{Q} = \frac{1 \times 875}{10}$$

$$X = 0,875 k\Omega$$

$$X = 875 \Omega$$

Exercice 6

4).

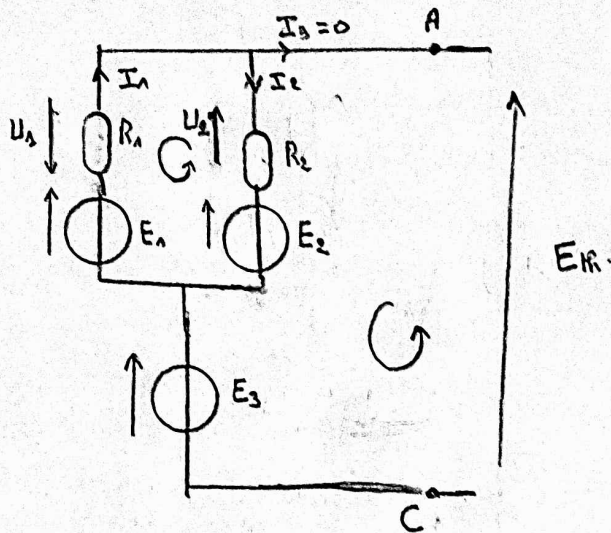

$$\begin{cases} E_2 + U_2 + U_1 - E_1 = 0 \\ E_H + U_2 - E_2 - E_3 = 0 \\ I_1 = I_2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} E_2 + R_2 I_2 + R_1 I_1 - E_1 = 0 \\ E_H - R_2 I_2 - E_2 - E_3 = 0 \\ I_1 = I_2 \end{cases}$$




$$\Rightarrow \begin{cases} E_2 + I_2 (R_2 + R_1) - E_1 = 0 \\ E_H = E_3 + E_2 + R_2 I_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_2 = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} \\ E_H = E_3 + E_2 + R_2 \left(\frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} \right) \end{cases}$$


$$E_H = E_3 + E_2 + R_2 \left(\frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_H = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

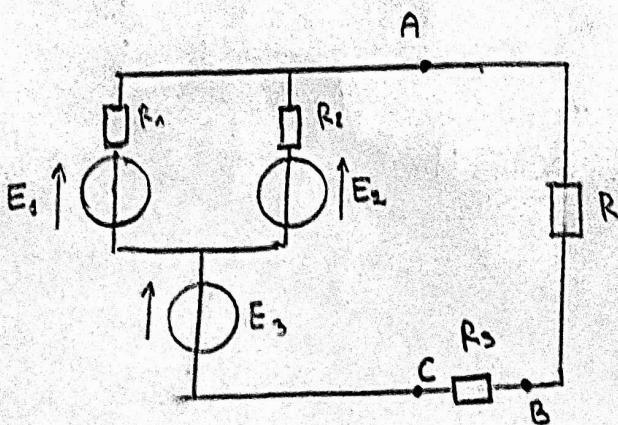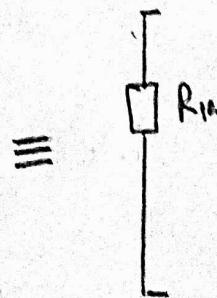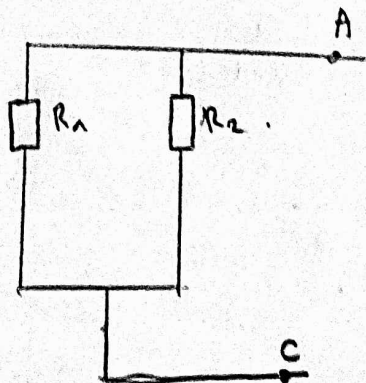


$\equiv$

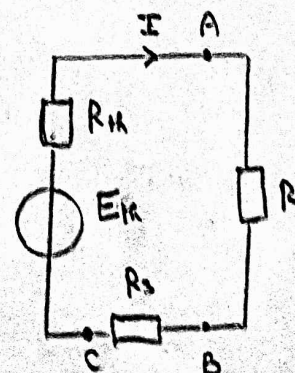


$$\begin{aligned}
 I &= \frac{E_H}{R_H + R + R_3} \\
 &= \frac{E_3 + E_2 + R_2 \left(\frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} \right)}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R + R_3} \\
 &= \frac{2 + 1 + 2 \left(\frac{3 - 1}{2 + 2} \right)}{\frac{2 \times 2}{2 + 2} + 5 + 2} \\
 &= \frac{3 + 2 \left(\frac{2}{4} \right)}{1 + 5 + 2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \text{ A}
 \end{aligned}$$

$$I = \frac{1}{2} \text{ A}$$

2) Théorème de Norton

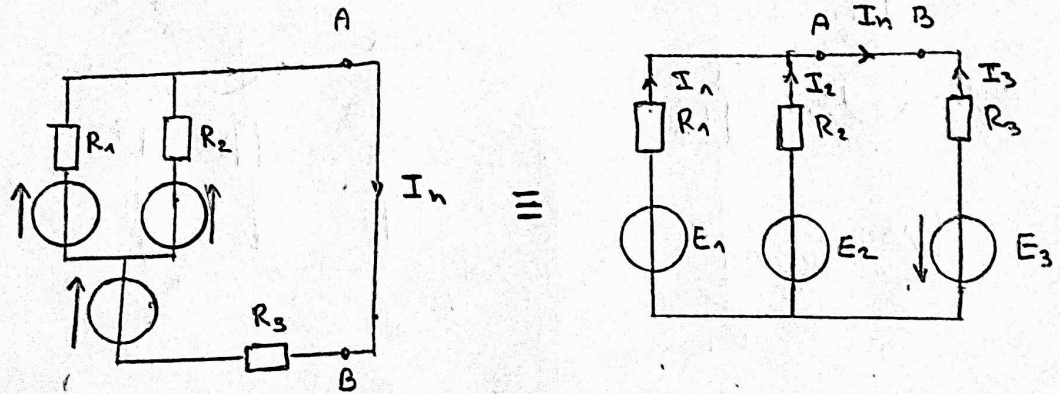

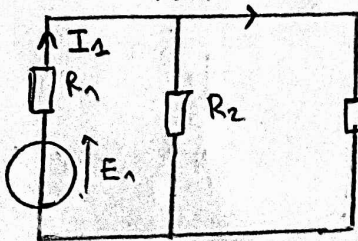
$$I_1 = \frac{E_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}$$



$$I_4 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times I_1$$


$$= \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times \frac{E_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}$$
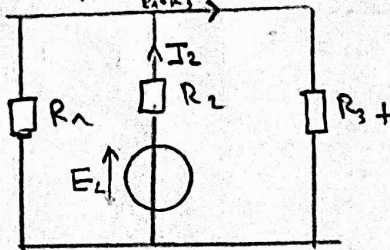
$$I_2 = \frac{E_2}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}$$



$$I_5 = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \times I_2$$
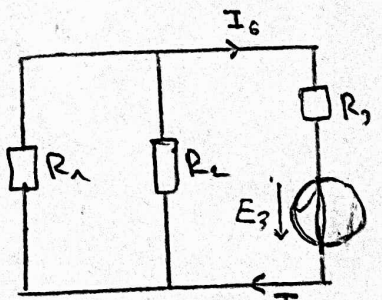
$$= \frac{R_1}{R_1 + R_3} \times \frac{E_2}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}$$



$$I_6 = I_3$$


=

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2+1} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2+1} + \frac{2}{1+2} \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$


$$I_n = \frac{4}{3} \text{ A}$$

$$I_n = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times \frac{E_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} + \frac{R_1}{R_1 + R_3} \times \frac{E_2}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}} + \frac{E_3}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3}$$

$$R_{e1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

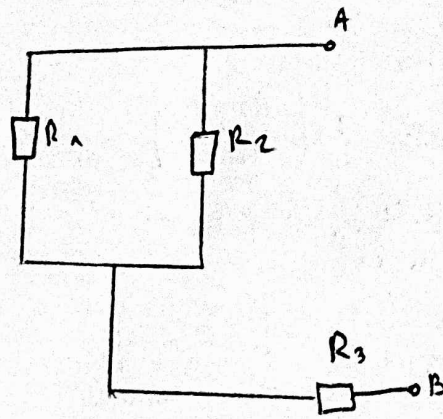


$\equiv$

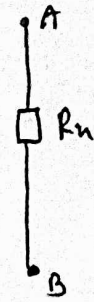


$$R_n = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3$$

$$R_n = 3\Omega$$

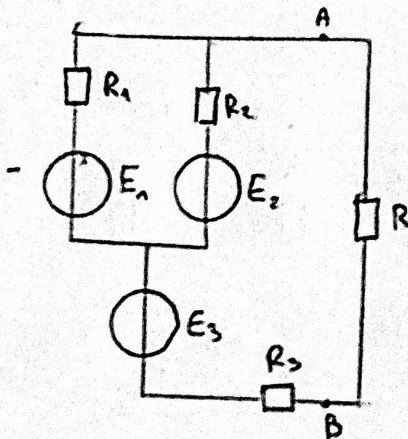

$\equiv$

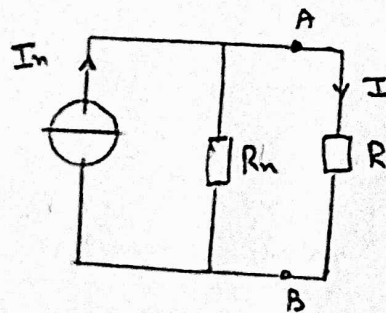


$$I = \frac{R_n}{R_n + R} I_n$$

$$I = \frac{3}{3+5} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{8} A = \frac{1}{2} A$$


$$I = \frac{1}{2} A$$

3) transformation Thévenin-Norton


=>

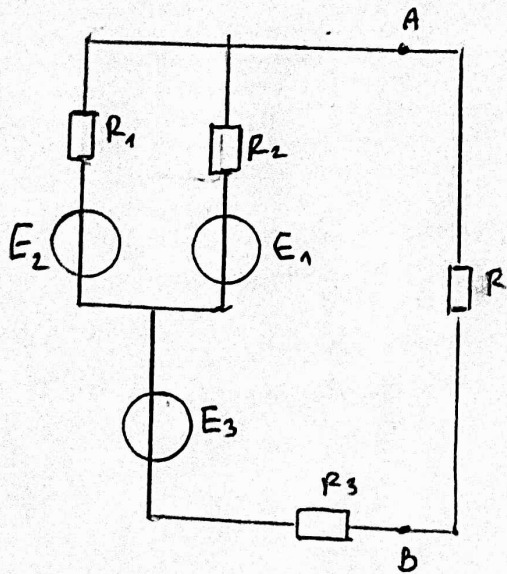



≡

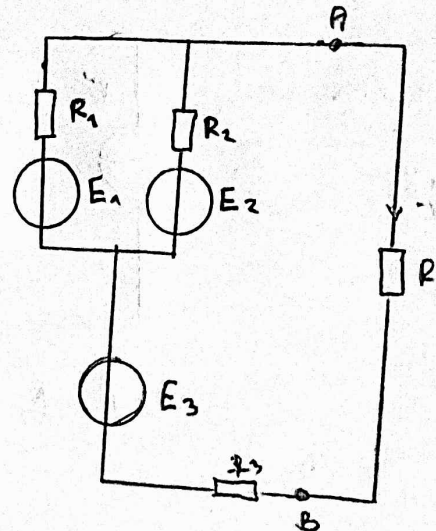

|||

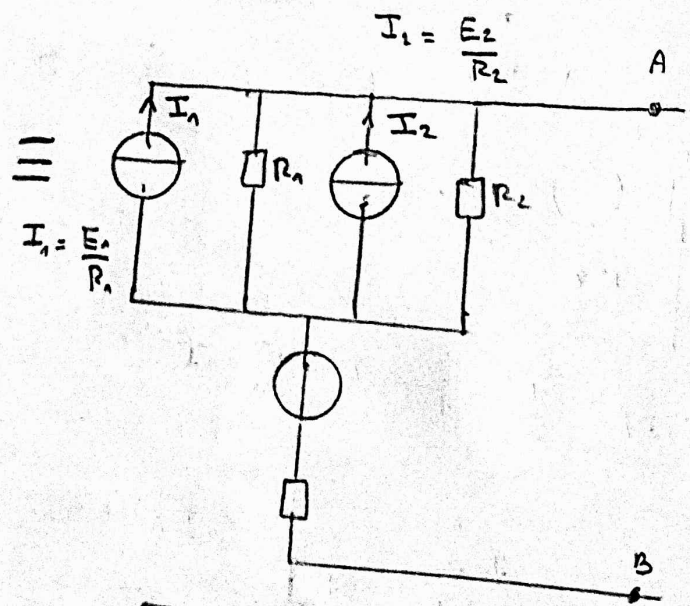


≡

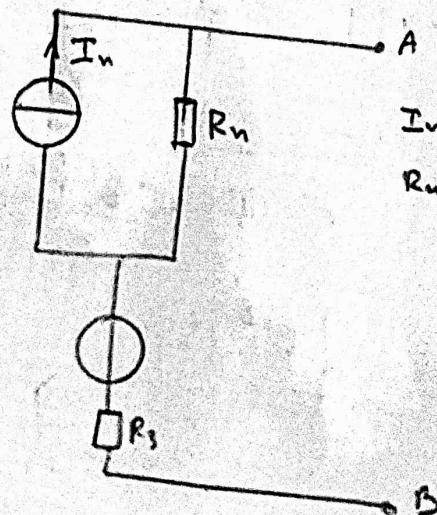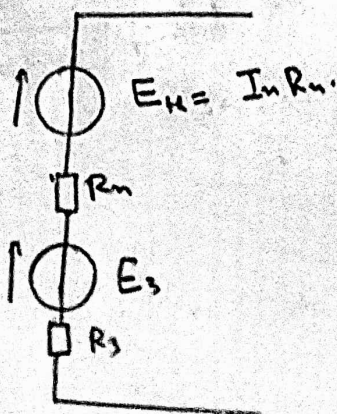


$$I_N = I_1 + I_2$$


$$R_N = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

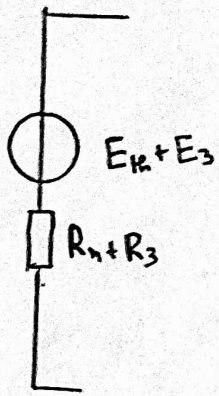

$\equiv$

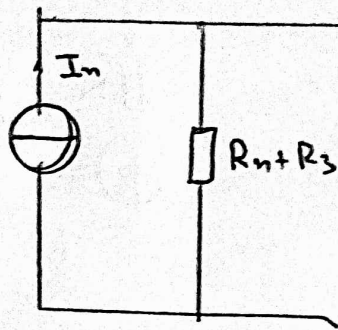

$$I_n = \frac{E_1 + E_3}{R_1 + R_3}$$

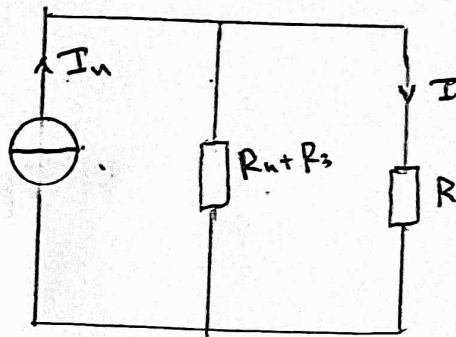

$$I = \frac{R_1 + R_3}{R + R_1 + R_3} \times \frac{E_1 + E_3}{R_1 + R_3}$$

$$= \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3}{R + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3} \times \frac{I_n R_1 + E_3}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3}$$


$$= \frac{1 + 2}{5 + 1 + 2} \times \frac{(I_1 + I_2) \times 1 + 2}{1 + 2}$$

$$= \frac{\cancel{1} + 2}{8} \times \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + 2}{3}$$


$$= \frac{\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + 2}{8} = \frac{4}{8} \text{ A}$$

$$\boxed{I = \frac{1}{2} \text{ A}}$$

Théorème de Millman


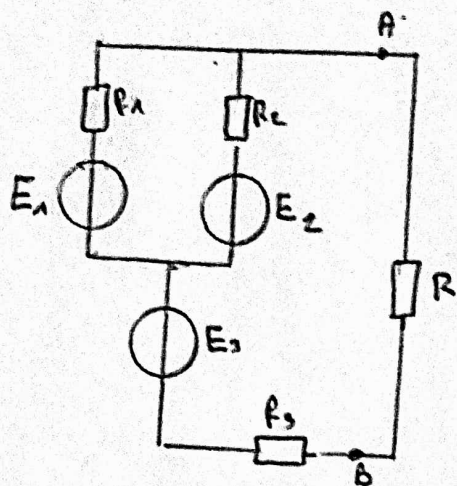


$\equiv$

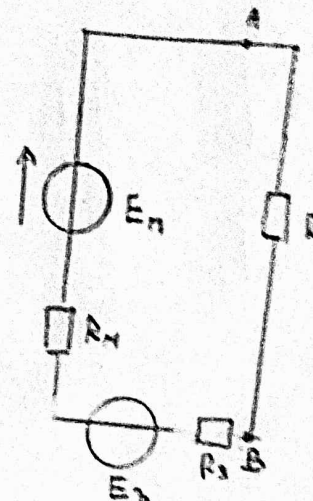

$$E_N = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{E_1 R_2 + E_2 R_1}{R_1 R_2 \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right)} = \frac{3 \times 2 + 2}{4} = \frac{8}{4} = 2V$$
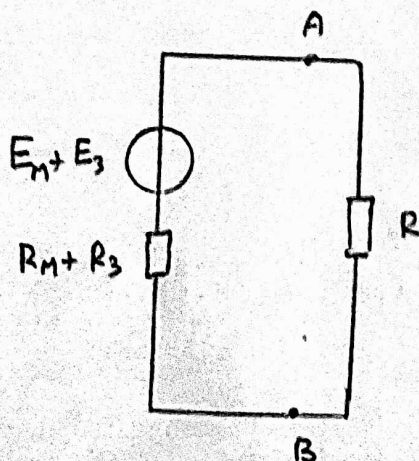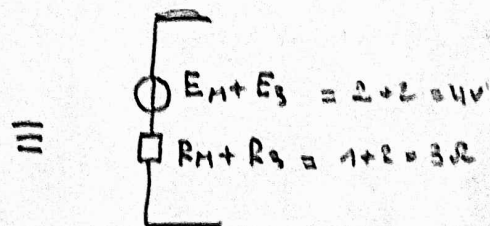
$$\frac{1}{R_N} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_N = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1\Omega$$




$\Rightarrow$

$$I = \frac{E_N + E_3}{R_N + R_3}$$

$$I = \frac{4}{3+3} = \frac{1}{3} A$$

$$\boxed{I = \frac{1}{3} A}$$

Lois de Kirchhoff

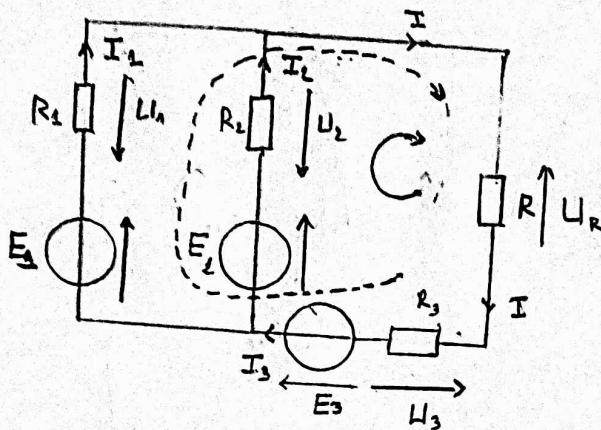

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = I \\ -U_3 + E_3 + E_2 - U_2 - U_R = 0 \\ -U_3 + E_3 + E_1 - U_1 - U_R = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L_1 & \begin{cases} I = I_1 + I_2 \end{cases} \\ L_2 & \begin{cases} E_3 + E_2 - R_3 I - R_2 I_2 - R I = 0 \end{cases} \\ L_3 & \begin{cases} E_3 + E_1 - R_3 I - R_1 I_1 - R I = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_1 & \begin{cases} I = I_1 + I_2 \end{cases} \\ R_1 L_2 \rightarrow & \begin{cases} R_1 E_3 + R_1 E_2 - R_1 R_3 I - R_1 R_2 I_2 - R_1 R I = 0 \end{cases} \\ R_2 L_3 \rightarrow & \begin{cases} R_2 E_3 + R_2 E_1 - R_2 R_3 I - R_2 R_1 I_1 - R_2 R I = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_1 + L_2 &= R_1(E_3 + E_2) + R_2(E_3 + E_1) - I(R_1 R_3 + R_2 R_3) - R_1 R_2 \underbrace{(I_1 + I_2)}_I - I(RR_1 + RR_2) = 0 \\ &= R_1(E_3 + E_2) + R_2(E_3 + E_1) - I(R_1 R_3 + R_2 R_3) - I R_1 R_2 - I(RR_1 + RR_2) = 0 \end{aligned}$$

⇒

$$I = \frac{R_1(E_3 + E_2) + R_2(E_3 + E_1)}{R_1 R_3 + R_2 R_3 + R_1 R_2 + R R_1 + R R_2}$$

$$= \frac{2(2+1) + 2(2+3)}{4 + 4 + 4 + 5 \times 2 + 5 \times 2} = \frac{6 + 10}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2} \text{ A}$$

$$I = \frac{1}{2} \text{ A}$$